
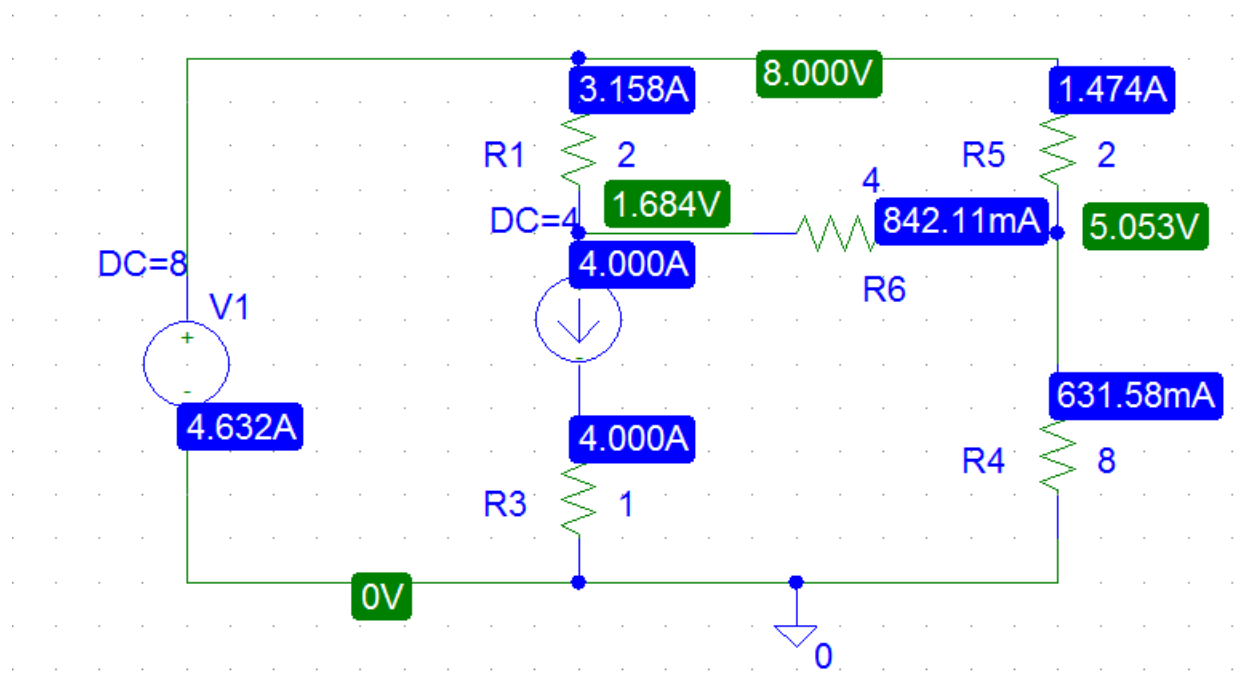



1.

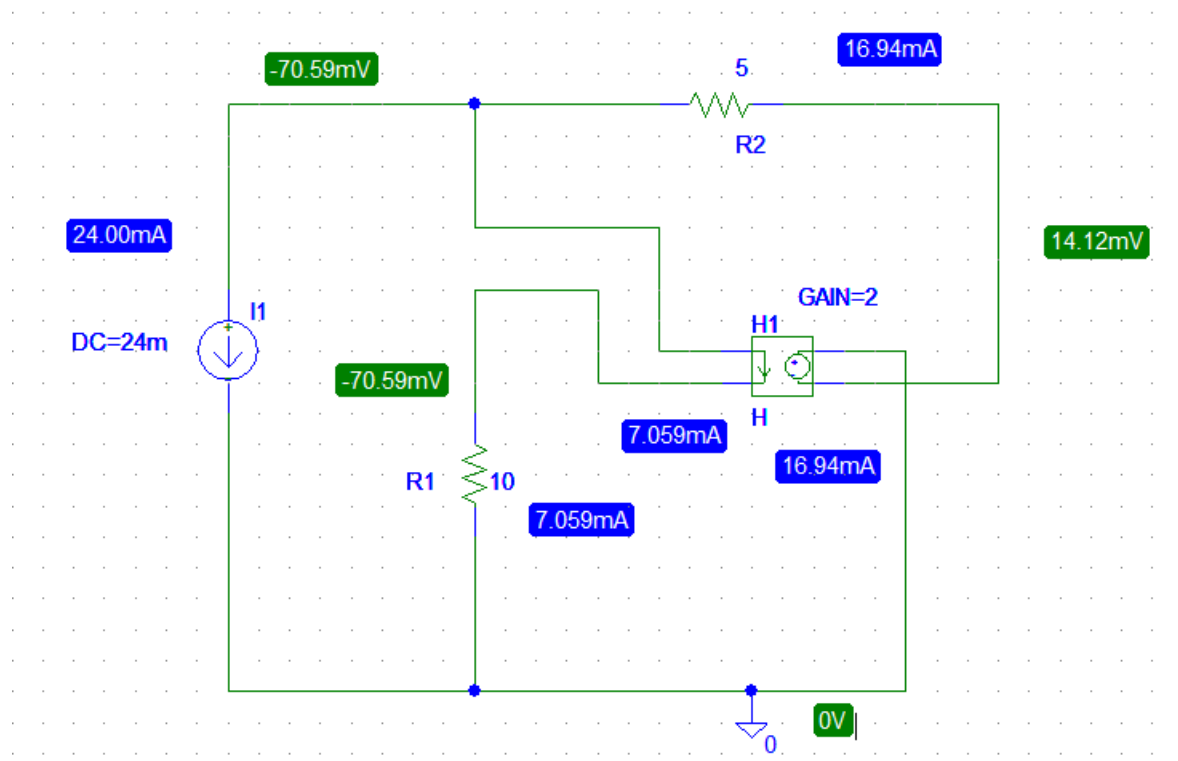

2.




3.

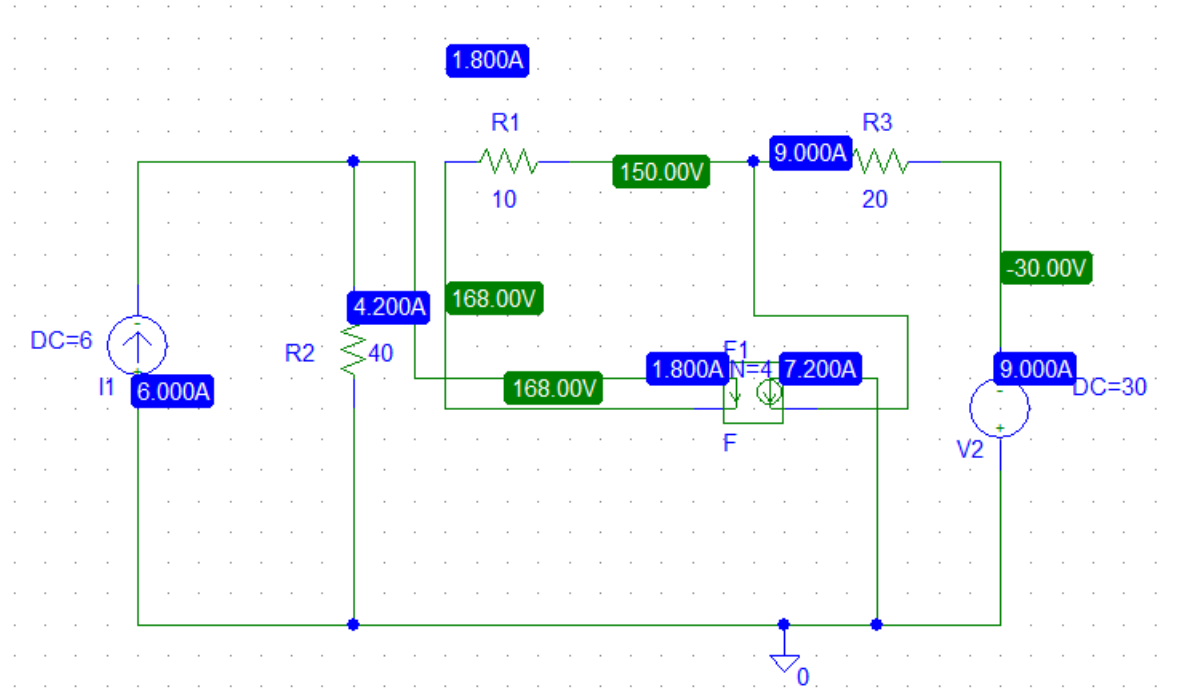

$$I_0 = 1.80A \quad V_0 = 168 - 150 = 18V$$

4.

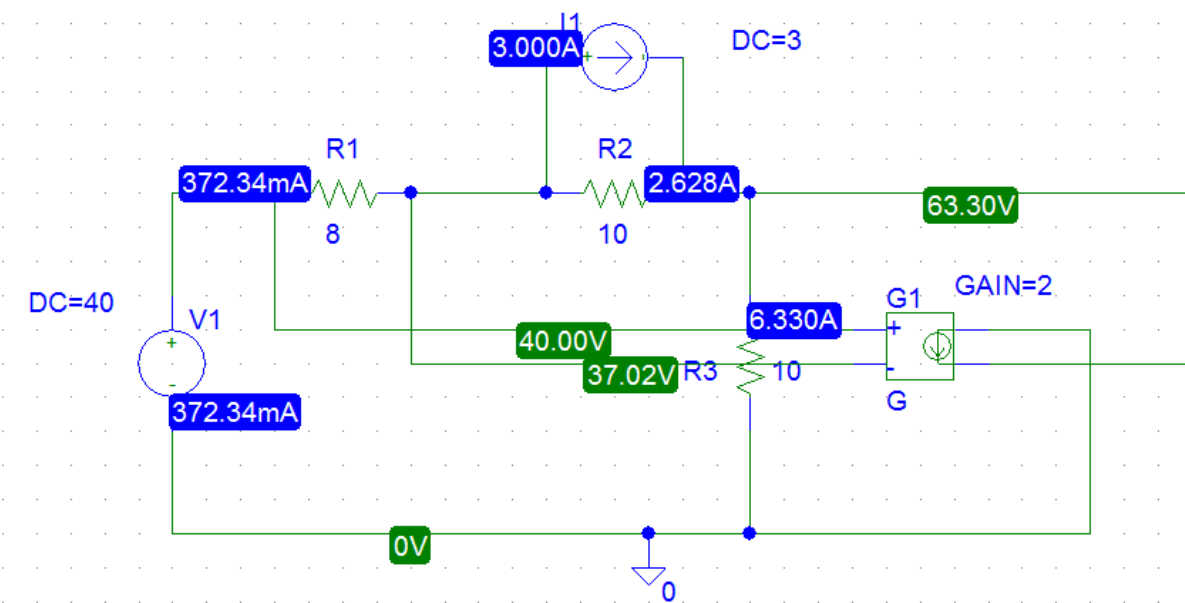

$$V_x = 40V - 37.02V = 2.98V$$